



Damit die Squelch auch im Hörer wirkt, wird der NF-Tiefpaß (oben) ...
 ... um einen CMOS 4053 erweitert (unten).

